

# 实验 2-2 报告

学号：2016K8009929029

姓名：张丽玮

## 一、实验任务（10%）

这个实验是在原有多周期 CPU 的基础上增加静态五级流水的功能，并实现延迟槽。延迟槽不只是原来的 nop 指令，可以是任意指令。五级流水的指令之间可不考虑相关性。

在实验 2-1 基础上新增 19 条指令，其中包括乘法除法指令；考虑数据相关，做一个旁路延迟设计；进行数据的前递处理；实现 booth+wallace 的乘法器和迭算法的除法器。

## 二、实验设计（30%）

总的来说，从 mips\_cpu 顶层结构出发，直接跳过先前冗余繁杂的数据处理，而是将数据处理放入每个状态和模块中。因此五级流水就单独 IF、DE、EX\_ID、MEM 和 WB 每个状态设计一个模块，而每个模块承接上一个模块的输出进行输入，从而达到五级流水的控制效果。

设计一个 bypass 的旁路模块，从而来判定是否有指令相关，而要延迟。一个 booth 算法完成乘法操作和 wallace 算法完成加法操作的高速乘法器，利用迭代辗转相除的除法器，从而实现新增的 19 条指令。

### 1、fetch 模块

fetch 模块主要完成一个取指操作，因此实际输入进来的下一条 PC 指令以及读入数据 rdata。而模块中用了两个 always 是为了实现一个两拍操作，达到下一条指令在下一拍取到的效果。

增加了一个 IRwrite 接口，用以判定指令是否出现相关，需要延迟取指。

IRwrite 接口在 bypass 中获值。

### 2、decode 模块

decode 模块是一个译码操作模块，接口过多不予列举，但这么多接口实际上就是完成了从指令出发，通过 control 模块获取指令应该进行的操作，后缀 ID 代表从译码阶段传去 PC 跳转判定的指令，而 ID\_EXE 则代表从译码阶段传去执行阶段的相关数据。

译码阶段由于新指令的加入，增加了几个接口，主要与乘除法相关。

```

output reg [ 1:0]    MULT_DE_EX, //new
output reg [ 1:0]    DIV_DE_EX, //new
output reg [ 1:0]    MFHL_DE_EX, //new
output reg [ 1:0]    MTHL_DE_EX, //new

```

这几个均是从译码送往执行阶段的接口，用以判断 DIV、DIVU、MULT、MULTU、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO 这八条指令。

如果不需要延迟，就将这四个接口数据进行前递。而实际上 decode 模块的关键在于 control 模块，即对指令的读入判定，这里也加入了相关接口，从而输出 MULT\_DE 等值。如果并非除法相关指令则初始化寄存器，若除法指令已经完成，初始化其他寄存器后，DIV 信号和两个 RegData 寄存器仍为本身。

还有一个判断 HI\LO 的逻辑，

```

wire [31:0] MULT_HI_LO = {32{MFHL_DE_EX_1[1]}} & MULT_Result[63:32] | {32{MFHL_DE_EX_1[0]}} & MULT_Result[
wire [31:0] EX_HI_LO = {32{MFHL_DE_EX_1[1]}} & HI | {32{MFHL_DE_EX_1[0]}} & LO;
wire [31:0] MEM_HI_LO = {32{MFHL_EX_MEM[1]}} & HI | {32{MFHL_EX_MEM[0]}} & LO;
wire [31:0] WB_HI_LO = {32{MFHL_MEM_WB[1]}} & HI | {32{MFHL_MEM_WB[0]}} & LO;

```

实际上就是判断是何种乘法，两位寄存器 0 位低位取数，1 为高位取数。

### 3、execute 模块

这是一个执行模块，完成的主要操作是调用运算器进行执行。接口过多不予列举，不过接口命名可以看出是从哪个模块往哪个模块的数据。主体部分是三个多路选择器与一个运算器执行运算操作。

### 4、memory 模块

简单明了的存指操作，接口命名可以看出数据来源和去向。主体部分就是一个时钟节拍控制的赋值操作。

### 5、writeback 模块

一个写回模块。不需要时钟信号控制，直接赋值即可。

### 6、control 模块

新增添了 19 条指令的判定，重点在于这八条。

```

wire inst_div    = (op == 6'd0) && (func == 6'b011010);
wire inst_divu   = (op == 6'd0) && (func == 6'b011011);
wire inst_mult   = (op == 6'd0) && (func == 6'b011000);
wire inst_multu  = (op == 6'd0) && (func == 6'b011001);
wire inst_mfhi   = (op == 6'd0) && (func == 6'b010000);
wire inst_mflo   = (op == 6'd0) && (func == 6'b010010);
wire inst_mthi   = (op == 6'd0) && (func == 6'b010001);
wire inst_mtlo   = (op == 6'd0) && (func == 6'b010011); //八个乘除法指令

```

```

assign MULT[0] = inst_mult;
assign MULT[1] = inst_multu; //两位是为了判断是有符号乘法还是无符号乘法

assign DIV[0] = inst_div;
assign DIV[1] = inst_divu;

assign MFHL[0] = inst_mflo;
assign MFHL[1] = inst_mfhi;

assign MTHL[0] = inst_mtlo;
assign MTHL[1] = inst_mthi;
//乘除的八条指令
endmodule

```

这个即是前面所说的低位和高位取数时的信号获取来源，根据 0 位与 1 位进行逻辑判断。

## 7、Bypass 模块

这是一个为了实现指令相关时延迟取指的旁路模块，

先看数据相关。数据相关可以根据冲突访问读和写的次序分为 3 种。第 1 种是写后读相关（Read After Write, RAW），就是后面指令要用到前面指令所写的数据，这是最常见的类型也称为真相关。第 2 种是写后写相关（Write After Write, WAW），也称为输出相关，即两条指令写同一个单元，在乱序执行的结构中如果后面的指令先写，前面的指令后写，就会产生错误的结果。第 3 种是读后写相关（Write After Read, WAR），在乱序执行的结构或者读写指令流水级不一样时，如果后面的写指令执行得快，在前面的读指令读数之前就把目标单元原来的值覆盖掉了，导致读数指令读到了该单元“未来”的值，从而引起错误。

其实逻辑并不复杂，根据传递过来的 MEM\_WB 信号，判断这个读写之间是否会产生冲突，需要延迟（即 HAZ 信号），最后 stall 信号用几个或逻辑判断了四种等待情况，最后一种为迭代除法未做完的情况。

## 8、divider 模块

一个运用迭代的除法器。busy 和 done 信号分别表示除法是否正在运行和是否已经做完，从而在除法进行时对于其他操作阻塞处理。

实际上是一个辗转相除法的处理，利用时钟周期，和 count，完成一个 busy 和 done 的判断从而达到阻塞效果。

## 9、Multiplier 模块

此模块原本实现了 booth 算法的乘法器，但是由于是和 div 除法器一样利用了时钟周期，进行了一个状态机的操作，而导致在测试 mul\_tb 的时候由于时钟延迟，没有办法获得正确结果。后来只是简单采用了乘号。

---

（具体代码可见 multiply.v 文件）。

等之后时间富裕之后再添加信号 busy 和 done 等尝试完成这个乘法器。

## 10、其他模块

实际上还有一个 pc 跳转模块，是为了根据是否有跳转指令来判断下一个 pc 是+4 还是跳转。control 模块较上次进行了一些改动，但是实现方式和结果相差不大。alu 模块增加了四条指令，为了代码风格，重新写了一下逻辑。reg\_file 模块基本未改。decode 模块在 tools 文件中，基本就是龙芯的 tools 复制过来。

## 三、实验过程（60%）

### （一）实验流水账

9月19日，晚六点到半夜不知道几点，重构了 cpu

9月20日，晚八点到一点，cpu 的 debug

9月21日，下午两点到晚十点，阅读五级流水讲义，改写 pipeline 模块

9月22日，下午两点到四点，尝试嵌入 pipeline 模块失败

9月24日，下午两点到第二天早上，重新构建流水线结构，debug，调试测试通过

9月25日，晚6点到晚10点，增加旁路 bypass，未做完

9月26日，晚10点到10点半，继续旁路 bypass

9月27-30日，阅读手册和讲义，考虑实验要求和逻辑处理。

10月1-3日，查阅相关资料

10月4日，下午3点到晚9点，完成 bypass 设计，增加 control 模块指令

10月5日，下午三点到晚6点，写乘除法器，仿真测试出错

10月6日，下午3点到晚9点，debug 无果

10月7日，下午3点到9点，找到了 bug 原因，尝试修改乘法器

10月8日，下午3点到第二天3点，出现新的 bug，修改 alu，测试通过，写报告。

### （二）错误记录

具体描述实验过程中的错误，环境问题、仿真阶段、上板阶段的都可以记录。

#### 1、错误 1

##### （1）错误现象

Objects	
Name	Value
clk	1
resetrn	1
inst_sram_en	1
> inst_sram_wen[3:0]	0
> inst_sram_addr[31:0]	XXXXXXXX
> inst_sram_wdata[31:0]	00000000
> inst_sram_rdata[31:0]	XXXXXXXX
data_sram_en	X
> data_sram_wen[3:0]	X
> data_sram_addr[31:0]	XXXXXXXX
> data_sram_wdata[31:0]	ZZZZZZZZ
> data_sram_rdata[31:0]	00000000
> debug_wb_pc[31:0]	XXXXXXXX
> debug_wb_rf_wen[3:0]	X
> debug_wb_rf_wnum[4:...	XX
> debug_wb_rf_wdata[3:...	XXXXXXXX

全线飘红，wdata 为高

## (2) 分析定位过程

有 Z 调 Z，实际上是 wdata 接口接错。

## (3) 错误原因

wdatas 所接接口接口名写错，该接口未定义。

## (4) 修正效果

更正接口名，成功便成 XXXX

## (5) 归纳总结（可选）

属于写代码和重构时的粗心。善用查找和替换。

## 2、错误 2

### (1) 错误现象



Name	Value
clk	0
reseth	1
inst_sram_en	1
> inst_sram_wen[3:0]	0
> inst_sram_addr[31:0]	XXXXXXXX
> inst_sram_wdata[31:0]	00000000
> inst_sram_rdata[31:0]	XXXXXXXX
data_sram_en	X
> data_sram_wen[3:0]	X
> data_sram_addr[31:0]	XXXXXXXX
> data_sram_wdata[31:0]	XXXXXXXX
> data_sram_rdata[31:0]	00000000
> debug_wb_pc[31:0]	XXXXXXXX
> debug_wb_rf_wen[3:0]	X
> debug_wb_rf_wnum[4:...	XX
> debug_wb_rf_wdata[3:...	XXXXXXXX

全线飘红，输入也为 XXXXX

#### (2) 分析定位过程

按照逻辑关系寻找 raddr，与 pc 有关，猜想是 pc 的问题。

#### (3) 错误原因

先前用的 pc 跳转逻辑在此流水线中不再适用，不再是简单多周期的跳转方式，需要另外判定。

#### (4) 修正效果

重新设计一个 pc 跳转模块，成功解决，

#### (5) 归纳总结（可选）

要从简单多周期的思维方式转变为流水线的思维方式。

### 3、错误 3

#### (1) 错误现象

```
[ 2177 ns] Error!!!
reference: PC = 0xbfc0038c, wb_rf_wnum = 0x04, wb_rf_wdata = 0xbfb00000
mycpu      : PC = 0xbfc00008, wb_rf_wnum = 0x08, wb_rf_wdata = 0xxxxxXxxx
```

#### (2) 分析定位过程

判断是 pc 出错，外部逻辑无误，定位到 alu。

#### (3) 错误原因

之前重构的 cpu，alu 采取 12 位 op 进行 control，后来因为不知道如何实现示例模块的 pipeline 调用而重新返回原本思路，但外部调用时忘记了 alu 此时是 12 位的 op，仍然当做四位来调用。

#### (4) 修正效果

重新采用 lab1 的 alu，成功解决。

### (5) 归纳总结（可选）

tcl 的 warning 同样很重要，有些接口不符警告能够帮你发现问题。

## 3、错误 4


### (1) 错误现象

```
[ 2137 ns] Error!!!  
reference: PC = 0xbfc0038c, wb_rf_wnum = 0x04, wb_rf_wdata = 0xbfb00000  
mycpu      : PC = 0xbfc0038c, wb_rf_wnum = 0x04, wb_rf_wdata = 0xffffbfb0
```

> Re...	1	Array
> Re...	04	Array
> AL...	XXXXXXXX	Array
> Me...	XXXXXXXX	Array
> PC...	bfc00390	Array
> AL...	00000000	Array
> AL...	ffffbfb0	Array
> AL...	ffffbfb0	Array
> Re...	05	Array

### (2) 分析定位过程

定位到 regfile 写回，但是发现逻辑并无问题，然后询问同学发现

 

是 inst\_sram 出了问题

### (3) 错误原因

Inst\_sram 的 generate 有问题

### (4) 修正效果

自己重试了多次未果，包括重下环境，多次重新载入，之后求助同学。

### (5) 归纳总结（可选）

## 5、错误 5

### (1) 错误现象

```
[ 2157 ns] Error!!!  
reference: PC = 0xbfc0038c, wb_rf_wnum = 0x04, wb_rf_wdata = 0xbfb00000  
mycpu      : PC = 0xbfc0038c, wb_rf_wnum = 0x04, wb_rf_wdata = 0xbfaf0000
```

## (2) 分析定位过程

在 piazza 上看到了老师写的注意事项，这个错误是由于 ori 等几个指令未添加造成的。

## (3) 错误原因

指令添加出错，增加了 alu 的可处理指令数

## (4) 修正效果

添加之后可以正常通过

## 6、错误 6

### (1) 错误现象

```
——[1553655 ns] Number 8' d34 Functional Test Point PASS!!!
```

```
[1554237 ns] Error!!!
```

```
reference: PC = 0xbfc2982c, wb_rf_wnum = 0x15, wb_rf_wdata = 0x00000002
```

```
mycpu      : PC = 0xbfc29834, wb_rf_wnum = 0x02, wb_rf_wdata = 0x00000002
```

```
45807  bfc2982c:  0000a812  mflo  s5
45808  bfc29830:  0000b010  mfhi  s6
```

```
[1542000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc11800
[1552000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc11fd0
——[1553655 ns] Number 8' d34 Functional Test Point PASS!!!
[1562000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1572000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1582000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1592000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1602000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc2a384
[1612000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc2a5d4
[1622000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc2a824
[1632000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1642000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1652000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1662000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
——[1666335 ns] Number 8' d35 Functional Test Point PASS!!!
[1672000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1682000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1692000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1702000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1712000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1722000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc1d65c
[1732000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc1d8ac
[1742000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1752000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1762000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1772000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1782000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1792000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
[1802000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc1e95c
[1812000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0xbfc1ebac
[1822000 ns] Test is running, debug_vb_pc = 0x00000000
```

## (2) 分析定位过程

分析找到波形，错误原因在于并没有取到乘法指令，而导致没有进入乘法运算流程





困扰很久，不明白为何取指错误。但是之后看到 piazza 上老师回到另一个同学的问题时提到往 error 前找错误，发现实际上在之前就已经有了很多 0，是不正常现象，而这导致了后面的取指错误。

### (3) 错误原因


最后发现是我的乘法器有问题，乘法器问题在下个错误再说。但在测试时接入 IP 核测试时，接错了端口位数，导致最后同样出错，并误以为并非自己乘法器的问题。

### (4) 修正效果

后来直接用乘号运算，可以正常通过。

## 7、错误 7

### (1) 错误现象

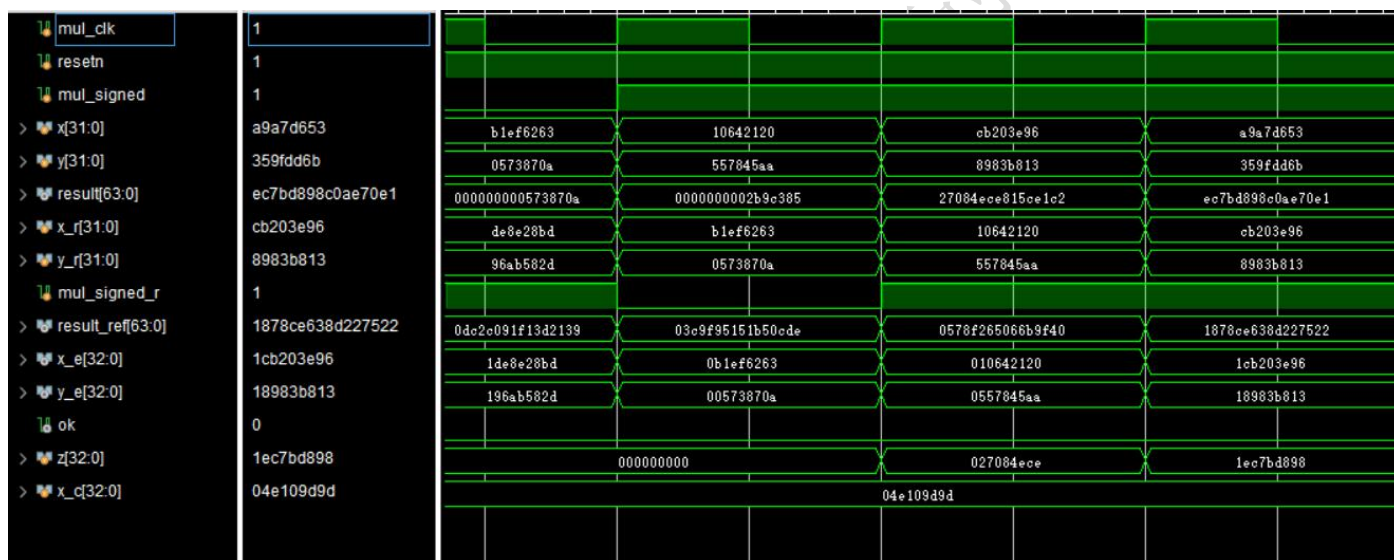

### (2) 分析定位过程

这是检查乘法器，运用 mul\_tb 时出现的错误，仔细观察发现和时钟延迟有关，一开始高位都为 0，是因为时钟并没跳到高位处理的阶段。

### (3) 错误原因

采用了状态机设计，但是并没有做阻塞操作，因此乘法并不能在一个时钟节拍完成，这样在 CPU 中会导致大量 result 的高位为 0，这也就是为什么我当时 ERROR 会取指错误。

### (4) 修正效果

其实并没有来得及修正这个乘法器加入原本 cpu 中，仍然在考虑状态机是否可行。

---

## 四、实验总结（可选）

我可能要重写好多遍 `cpu` 才能完全理解一个实验。原本有一个根据示例代码改出来的很漂亮的 `cpu` 想要在上面直接调用 `Pipeline` 模块改出五级流水，并且以为这个比较简单就稍微拖了点时间，结果发现自己并没能完全理解老师的思路，不知道该如何合理调用这个 `pipeline`，而 `cpu` 虽然看着漂亮但是思路不是我的习惯思路，很难下手，最后写五级流水基本又相当于重写了一遍。

祝大家中秋快乐已经过时了，以后就祝大家中秋写完代码吧。

//

`ERROR` 的时候不能紧盯这个 `ERROR`，因为测试用例并不会在测试点外把某些错误暴露出来，很多时候需要向前找，实际上可能之前的结果已经出了查错，才导致之后的取指等操作读入失误。

国庆真的没放假，`OS` 和 `CPU` 两大实验压着根本不可能出去玩的，然后其他系的都一边浪着一边看着我们说：“也不看看自己什么系。”

`piazza` 是个好东西，考虑以后稍微晚一点做，可以早点借鉴别人的弯路经验，同时也有利于 `debug`。